PRACTICA 5

INSTRUMENTACIÓN

"FOTOPLETISMOGRAFO"

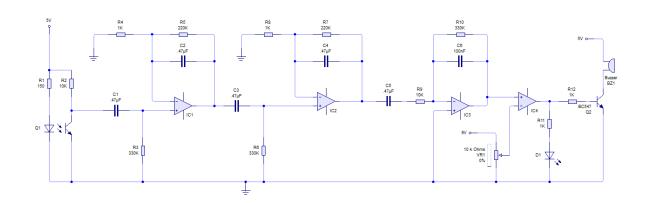


Figura 1.- Diagrama esquemático completo.

Circuitos integrados: LISTA DE MATERIALES. **Resistores:** uA741 (alimentación +-12V) 150 ohm 1 1 k ohm LM324 OPAMP cuádruple (alimentación 5V) 1 3 10 k ohm 2 **Opcionales:** 220 k ohm Transistor BC547 1 330 k ohm 3 Buzzer 1 Preset ó Potenciometro: Resistir 1 k ohm 5 k ohm ó 10 k ohm 1 **Capacitores:** .47 microfarads ó 470 nanofarad 5

100 nanofarad

Diodo Led

Semiconductores:

1

Sensor de reflexión infrarrojo TCRT5000L 1

1